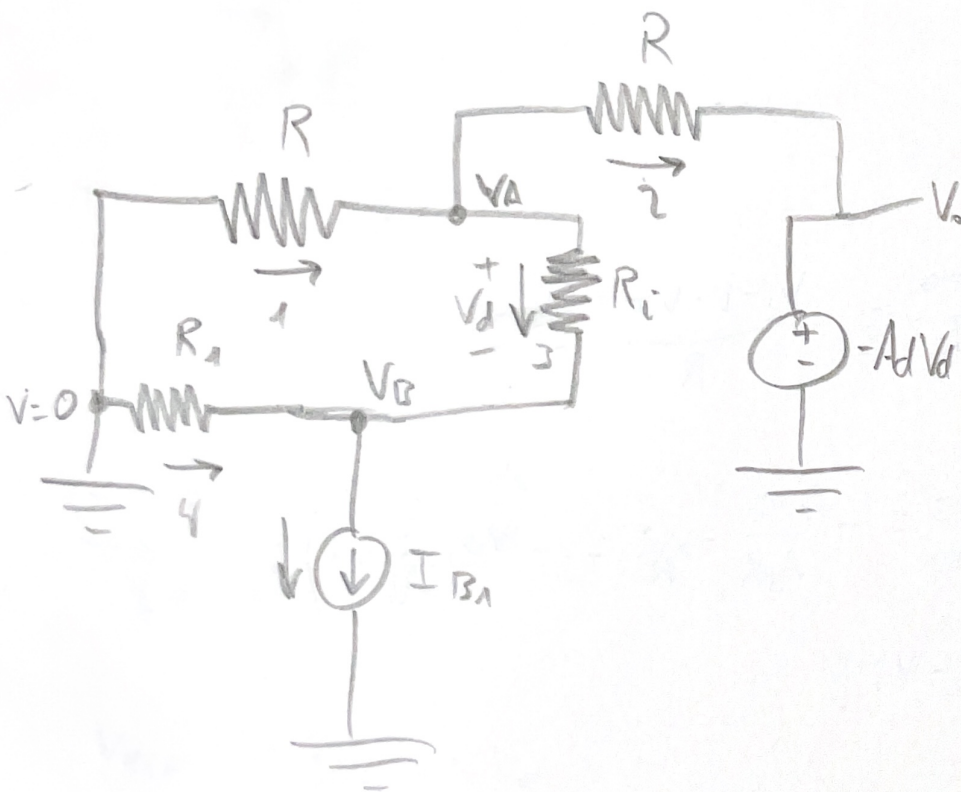


ENERO 2023

① ENERO 2019

②

Calcular el valor de la tensión de salida en el circuito de la figura debido a la corriente de polarización del pin no inversa. Considerar el modelo de A.O.P que se adjunta, asumiendo  $R_o = 0$ ,  $V_{OS} = 0$  e  $I_{B2} = 0$



$$V_o = -A_d V_d ; V_d = -\frac{V_o}{A_d}$$

$$V_A - V_B = V_d ; V_A = V_B + V_d$$

Buscamos una expresi3n de la forma  $V_o = G I_{B1}$  :

$$\frac{V_A - V_D}{R_i} + \frac{0 - V_B}{R_1} = I_{B1} ; \quad \frac{V_d}{R_i} - \frac{V_B}{R_1} = I_{B1} ; \quad V_B = \frac{R_1 V_d}{R_i} - R_1 I_{B1}$$

$$\frac{0 - V_A}{R} = \frac{V_A - V_B}{R_i} + \frac{V_A - V_D}{R} ; \quad \frac{V_o}{R} = V_A \left( \frac{2}{R} + \frac{1}{R_i} \right) - \frac{V_D}{R_i} ;$$

~~$$V_o = V_A \left( 2 + \frac{R}{R_i} \right) - \frac{R}{R_i} V_D = \left( \frac{R_1 V_d}{R_i} - R_1 I_{B1} + V_d \right) \left( 2 + \frac{R}{R_i} \right) - \frac{R}{R_i} \left( \frac{R_1 V_d}{R_i} - R_1 I_{B1} \right)$$~~

$$\frac{V_o}{R} + \frac{V_B}{R_i} = V_A \frac{2R_i + R}{RR_i} ; \quad R_i V_o + R V_D = V_A (2R_i + R) = (V_D + V_o)(2R_i + R) ;$$

~~$$R_i V_o + R V_B = (2R_i + R) V_D$$~~

$$= 2R_i V_D + R V_D + V_d (2R_i + R) ;$$

$$V_d (2R_i + R) - R_i V_o = -2R_1 V_d + 2R_i R_1 I_{B1} ;$$

$$-V_o \left( \frac{2R_i + R}{R_i} + R_i \right) = +2R_1 \frac{V_o}{R_i} + 2R_i R_1 I_{B1} ;$$

$$-V_o \left( \frac{2R_i + R + 2R_1 + Ad R_i}{R_i} \right) = 2R_i R_1 I_{B1} ;$$

$$V_o = - \frac{2R_i R_1 Ad}{2R_i + R + 2R_1 + Ad R_i} \quad I_{B1} = - \frac{2R_i R_1 Ad}{2(R_i + R) + R + Ad R_i} I_{B1}$$


---




---

3



Considera un ADC por redistribución de carga del tipo mostrado en la figura con  $n=4$ ,  $V_{REF}=3.0V$  y  $C=8pF$ . Suponiendo que el nudo "p" tiene una capacidad parásita de  $4pF$  hacia la tierra, encuentra la intermedia en  $v_p$  durante todo el proceso de conversión de  $v_i = 2.4V$ .

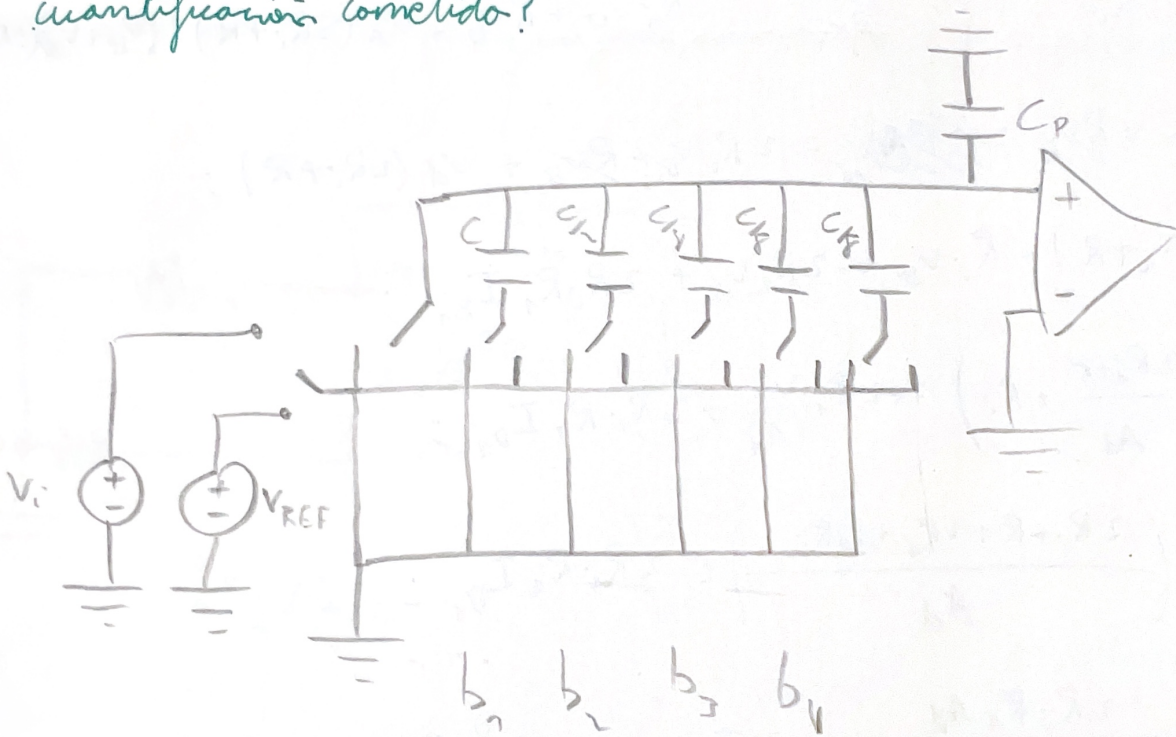¿Qué código de salida se genera? ¿Cuál es el error de cuantificación cometido?



$$\left. \begin{array}{l} n = 4 \\ V_{REF} = 3.0V \\ C = 8pF \\ v_i = 2.4V \\ C_p = 4pF \end{array} \right\}$$

1) Ciclo de muestreo:

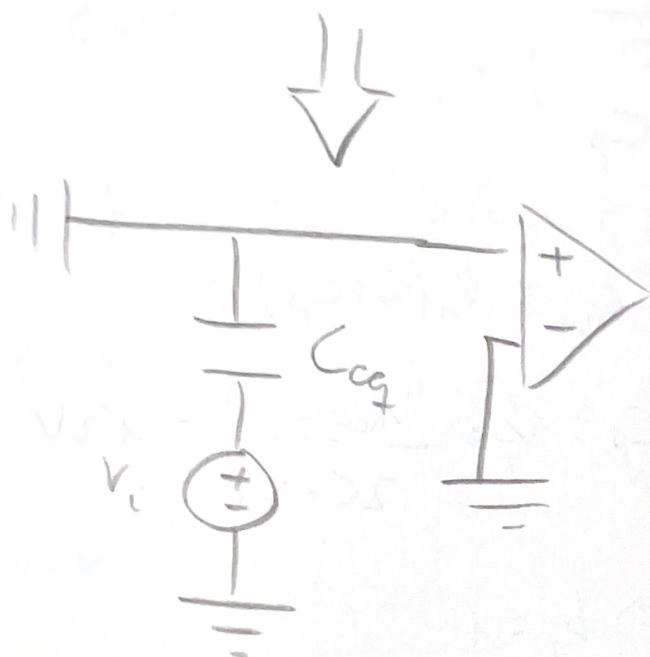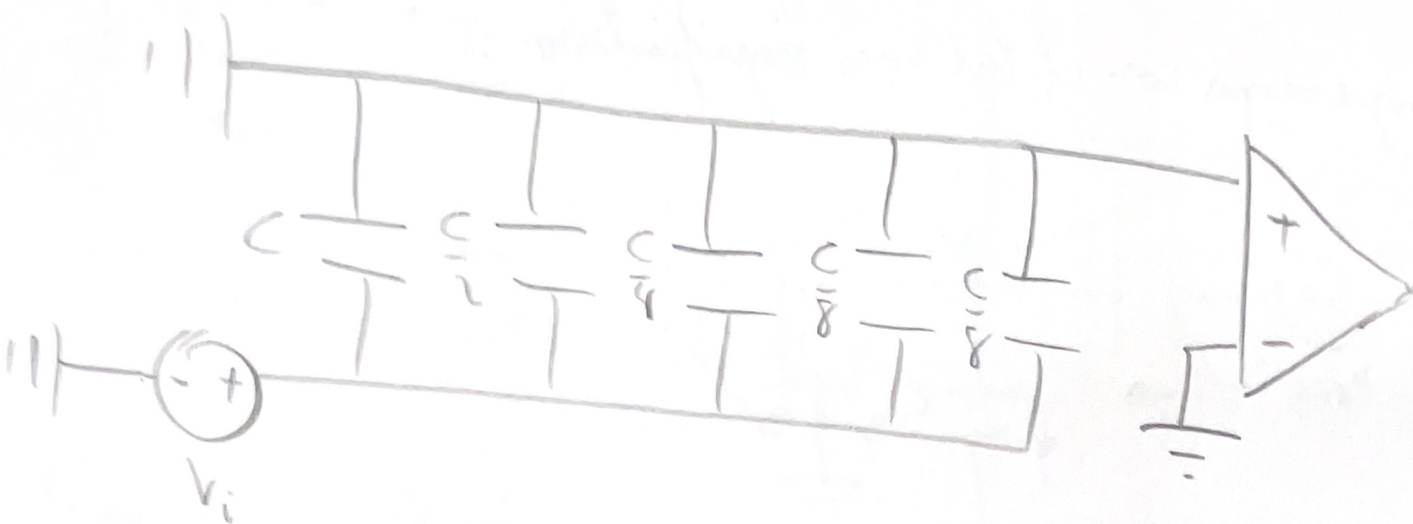


$$C + \frac{C}{2} + \frac{C}{4} + \frac{C}{8} + \frac{C}{8} = 2C$$

$$C_{eq} = 2C$$

$$Q = C_{eq} \cdot v_i = 2C v_i$$

2) Ciclo de retención:

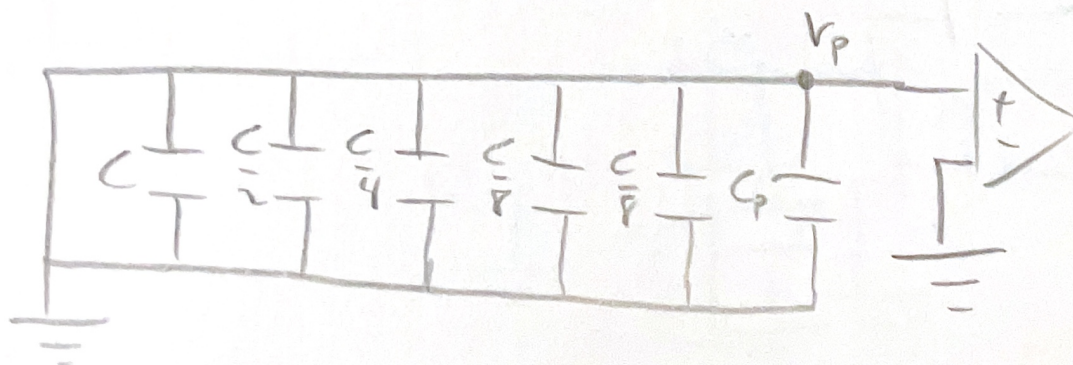


$$C'_{eq} = C_{eq} + C_p = 2C + C_p$$

La carga debe conservarse:  $C_{eq} v_i = - (C_{eq} + C_p) v_p$

$$2C v_i = - (2C + C_p) v_p \Rightarrow v_p = - \frac{2C}{2C + C_p} v_i = - 1,92 v_i$$
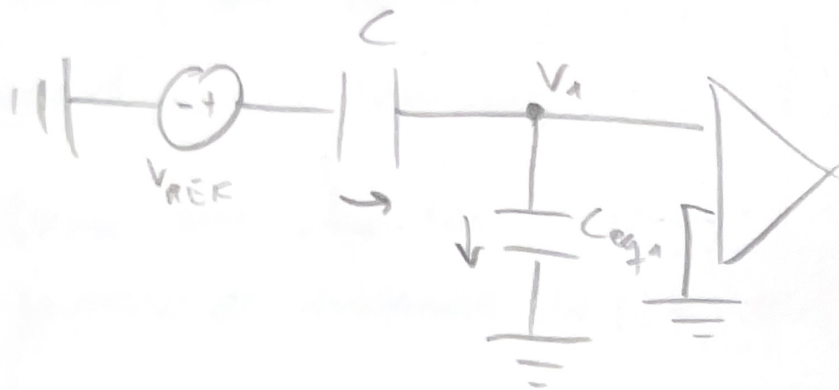
### 3) Ciclo de redistribución de carga:

→ Empezamos con el bit más significativo:




$$C_{eq1} = C_{eq}' - C = C + C_p$$

$$(V_{REF} - V_1) / C = (V_1 - 0) C_{eq1} = V_1 (C + C_p) ;$$

$$V_{REF} C = 2V_1 C + V_1 C_p = V_1 \left( \frac{V_{REF} C}{2C + C_p} \right) = 1.2V$$

$$V_1 + V_p = -0.72V < 0 \Rightarrow \underline{b_1 = 1}$$

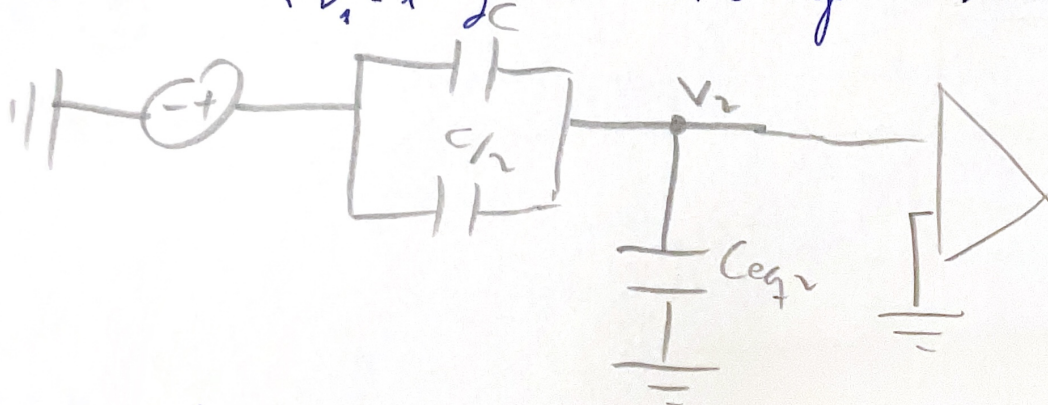→ Mantenemos  $b_1 = 1$  y añadimos el siguiente:




$$C_{eq2} = C_{eq}' - C - \frac{C}{2} = C_p + \frac{C}{2}$$

$$(V_{REF} - V_2) / \left( C + \frac{C}{2} \right) = V_2 \left( C_p + \frac{C}{2} \right) ; V_{REF} \frac{3C}{2} = V_2 (C_p + 2C) ;$$

$$V_2 = \frac{3C}{2(C_p + 2C)} V_{REF} = 1.8V \Rightarrow V_2 + V_p = -0.12V < 0 \Rightarrow \underline{b_2 = 1}$$

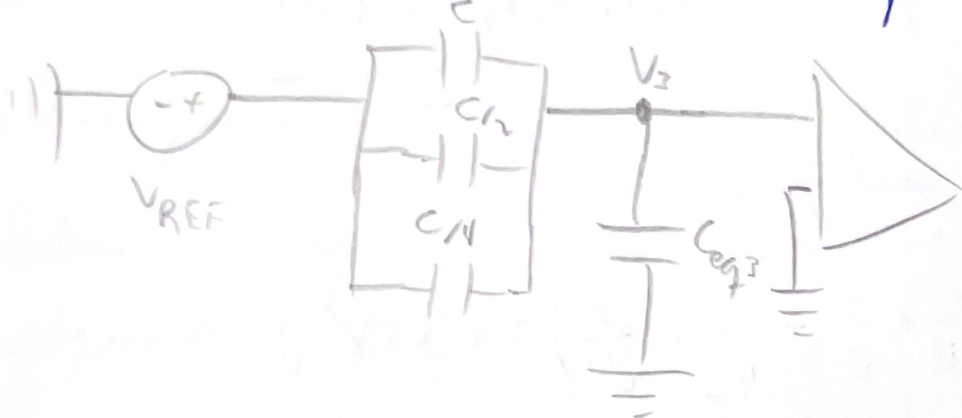→ Mantenemos  $b_1 = b_2 = 1$  y añadimos el siguiente:




$$C_{eq3} = C'_{eq} - C - \frac{C}{2} - \frac{C}{4} = C_p + \frac{C}{4}$$

$$(V_{REF} - V_3) \left( C + \frac{C}{2} + \frac{C}{4} \right) = V_3 \left( C_p + \frac{C}{4} \right) ;$$

$$V_{REF} \frac{7C}{4} = V_3 (C_p + 2C) ; V_3 = \frac{7C V_{REF}}{4(C_p + 2C)} = 2^{-1} V$$

$$V_3 + V_p = 0^{-1} V > 0 \Rightarrow \underline{b_3 = 0}$$

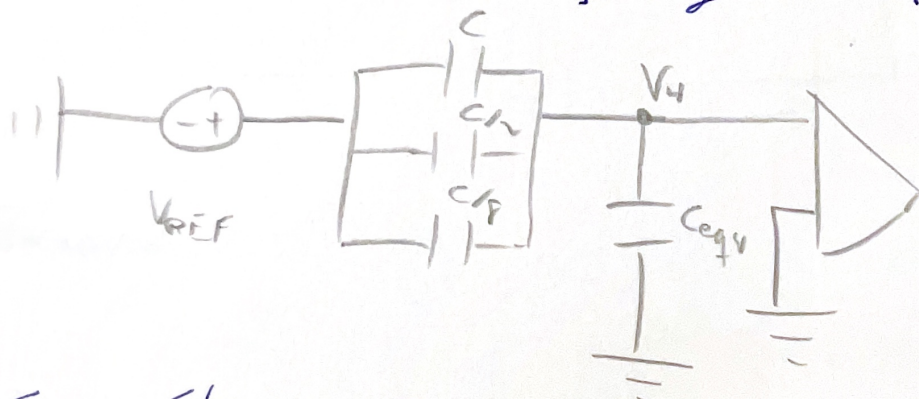→ Mantenemos  $b_1 = b_2 = 1, b_3 = 0$  y añadimos el último:



$$C_{eq4} = C'_{eq} - C - \frac{C}{2} - \frac{C}{8} = C_p + \frac{3C}{8}$$

$$(V_{REF} - V_4) \left( C + \frac{C}{2} + \frac{C}{8} \right) = V_4 \left( C_p + \frac{3C}{8} \right) ; V_{REF} \frac{13C}{8} = V_4 (C_p + 2C) ;$$

$$V_4 = \frac{13C V_{REF}}{8(C_p + 2C)} = 1^{-95} \Rightarrow V_4 + V_p = 0^{-03} V > 0 \Rightarrow \underline{b_4 = 0}$$

Por tanto, el código será:  $b_1 b_2 b_3 b_4 = 1100$

Lo pasamos a analógico:

$$V_{out} = V_{REF} \cdot \left( \frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \frac{0}{2^3} + \frac{0}{2^4} \right) = 2.25V$$

Lo expresamos en LSB:  $V_{LSB} = \frac{V_{REF}}{2^3} = 0.1875V$

$$V_{out} |_{LSB} = \frac{V_{out}}{V_{LSB}} = 12 \text{ LSB}$$


El error de cuantificación será:

$$E = \frac{V_{out} - V_{in}}{V_{LSB}} = \frac{2.25 - 2.4}{0.1875} = \underline{\underline{-0.8 \text{ LSB}}}$$

4

¿ Que función implementa el circuito? Identifica sus parámetros.

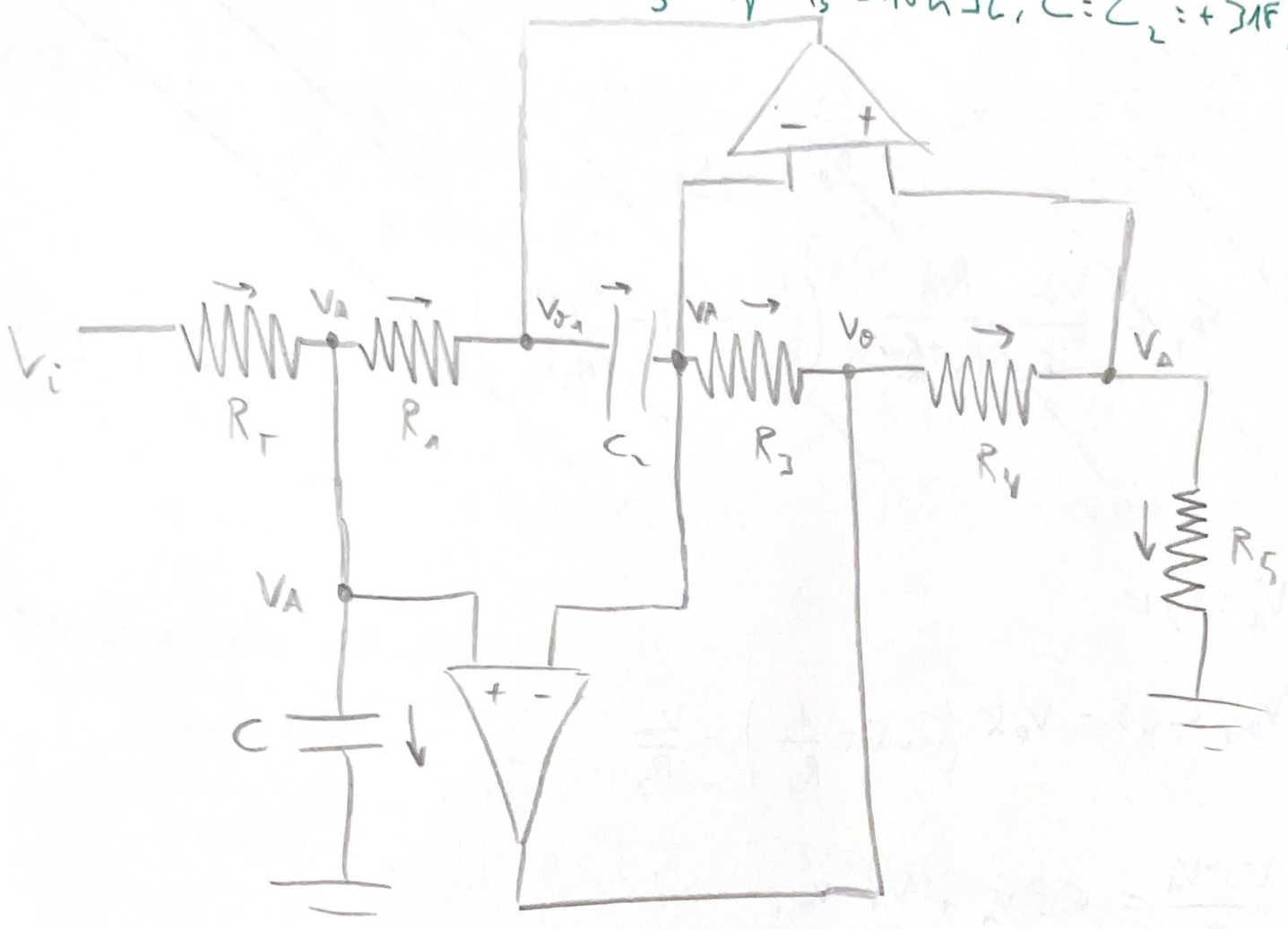Elabora su diagrama de Bode de amplitudes para las componentes:  $R_T = 100 \text{ k}\Omega$ ,  $R_1 = R_3 = R_4 = R_5 = 10 \text{ k}\Omega$ ,  $C = C_2 = 1 \mu\text{F}$



Buscamos  $G(s) = \frac{V_o}{V_i}$

$$-\frac{V_A + V_i}{R_T} = \frac{V_A - 0}{\frac{1}{C_1}} + \frac{V_A - V_{o1}}{R_1} ; \frac{V_A - V_i}{R_T} = C_1 V_A + \frac{V_A - V_{o1}}{R_1}$$

$$\frac{V_{o1} - V_A}{\frac{1}{C_2}} = \frac{V_A - V_o}{R_3} ; (V_{o1} - V_A) C_2 = \frac{V_A - V_o}{R_3} \quad (2)$$

$$\frac{V_o - V_A}{R_4} = \frac{V_A}{R_5} ; V_A = V_o \frac{R_5}{R_4 + R_5} = V_o K ; V_{o1} = \frac{R_4 + R_5}{R_5} V_A = \frac{V_A}{K}$$

~~$$(2) (V_{g1} - V_A) C_5 = \frac{V_A - V_0}{R_3} ;$$~~

~~$$C_5 V_{g1} = V_A \left( \frac{1}{R_3} + C_5 \right) - \frac{R_4 + R_5}{R_3 R_5} V_A = V_A \left( \frac{1}{R_3} + C_5 - \frac{R_4 + R_5}{R_3 R_5} \right) ;$$~~

~~$$V_{g1} = \frac{V_A}{C_5} \left( \frac{1}{R_3} + C_5 - \frac{R_4 + R_5}{R_3 R_5} \right) = \frac{V_A}{C_5} \cdot \left( \frac{R_5 + R_3 R_5 C_5 - R_4 + R_5}{R_3 R_5} \right)$$~~

~~$$\frac{V_A - V_i}{R_T} = C_5 V_A + \frac{V_A}{R_1} - \frac{V_{g1}}{R_2} \quad V_A = V_0 \frac{R_5}{R_4 + R_5}$$~~

~~$$V_{g1} = \frac{V_0}{C_5} \cdot \frac{R_5}{R_4 + R_5} \cdot \left( \frac{1}{R_3} + C_5 - \frac{R_4 + R_5}{R_3 R_5} \right) =$$~~

$$V_A = V_0 K$$

$$V_{g1} C_5 = V_0 K \left( C_5 + \frac{1}{R_3} \right) - \frac{V_0}{R_3}$$

$$\frac{V_i - V_A}{R_T} = C_5 V_A + \frac{V_A - V_{g1}}{R_1}$$

$$V_{g1} C_5 = \frac{V_0}{R_3} (K - 1) + V_0 K C_5 ; \quad V_{g1} = V_0 \left( \frac{K - 1}{R_3 C_5} + K \right)$$

$$\frac{V_i}{R_T} = \frac{V_0 K}{R_T} + C_5 V_0 K + \frac{V_0 K}{R_1} - \frac{V_0}{R_1} \left( \frac{K - 1}{R_3 C_5} + K \right) ;$$

$$\frac{V_i}{R_T} = \frac{V_0 K}{R_T} + C_5 V_0 K - \frac{V_0}{R_1} \cdot \frac{K - 1}{R_3 C_5} ;$$

$$\frac{V_i}{R_T} = V_o K \left( \frac{K R_1 R_3 C_2 s + K R_T R_1 R_3 C C_2 s^2 - R_T (K-1)}{K R_T R_1 R_3 C_2 s} \right) ;$$

$$V_o = \frac{V_i}{K} \left( \frac{K R_1 R_3 C_2 s}{K R_1 R_3 C_2 s + K R_T R_1 R_3 C C_2 s^2 - R_T (K-1)} \right) ;$$

$$G(s) = \frac{1}{K} \cdot \frac{\cancel{K R_1 R_3 C_2} \cdot s}{s^2 + \frac{\cancel{K R_1 R_3 C_2}}{K R_T R_1 R_3 C C_2} \cdot s + \frac{1-K}{R_1 R_3 C C_2}} ;$$

$$G(s) = \frac{\frac{1}{K R_T C} \cdot s}{s^2 + \frac{1}{R_T C} s + \frac{1-K}{K R_1 R_3 C C_2}} \Rightarrow \begin{matrix} \text{FILTRO} \\ \text{PASA BANDA} \end{matrix}$$

$$K = \frac{R_3}{R_4 + R_5}, \quad \frac{1-K}{K} = \frac{R_4}{R_5 + R_4} \cdot \frac{R_5 + R_4}{R_5} = \frac{R_4}{R_5}$$

$\Rightarrow$  Parámetros característicos:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1-K}{K R_1 R_3 C C_2}} = \sqrt{\frac{R_4}{R_1 R_3 R_5 C C_2}} = 3144654.09 \text{ rad/s}$$

$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = 500487.24 \text{ Hz}$$

$$\frac{\omega_0}{Q} = \frac{1}{R_T C} ; Q = \frac{R_T C}{\cancel{R_T C}} \cdot \sqrt{\frac{R_4}{R_1 R_3 R_5 C C_2}} = 100$$

$$H_0 \frac{\omega_0}{Q} = \frac{R_4 + R_5}{R_4 + R_5} \cdot \frac{1}{R_T C} ; \cancel{H_0} = \frac{1}{\cancel{10 R_T C} \cdot \frac{R_4}{R_4 + R_5}} ;$$

$$H_0 \frac{1}{R_T C} = \frac{R_4 + R_5}{R_4 + R_5} \cdot \frac{1}{R_T C} ; H_0 = \frac{R_4 + R_5}{R_5} = 2 \text{ V/V}$$


$$BW = f_2 - f_1 = \frac{f_0}{Q} = 5004.8724 \text{ Hz}$$

$$f_2 f_1 = f_0^2 = f_1 = \frac{f_0^2}{f_2}$$

$$f_2^2 - 5004.8724 f_2 - 25 \cdot 10^9 = 0;$$

$$f_2 = \frac{5004.8724 \pm \sqrt{-(5004.8724)^2 + 4 \cdot 25 \cdot 10^9}}{2} \Rightarrow f_2 = \underline{52613.68 \text{ Hz}}$$
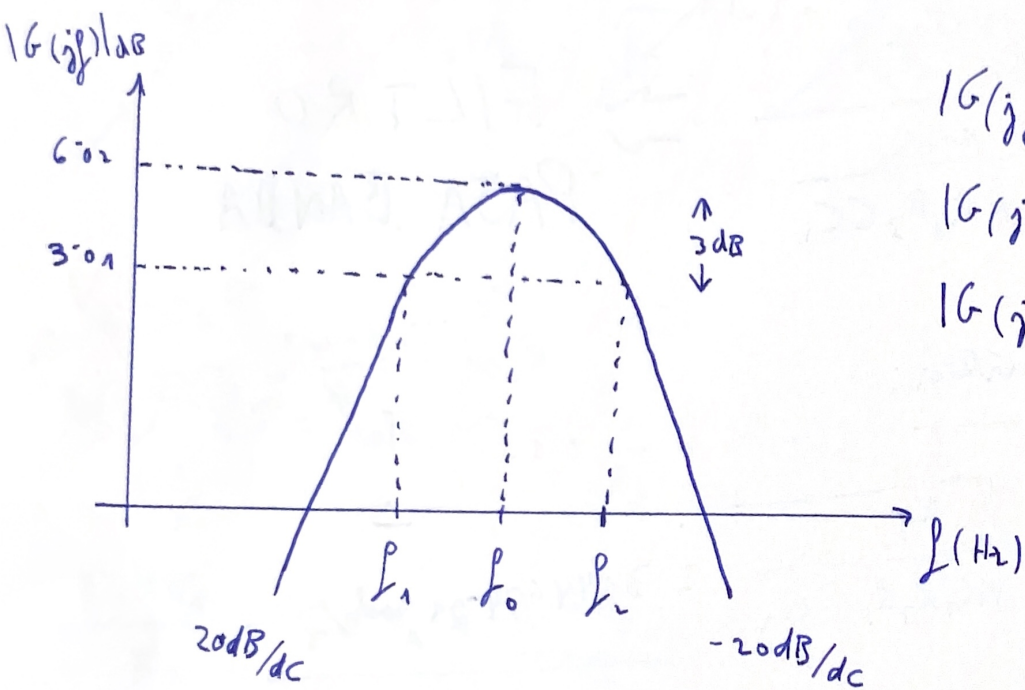
$$f_1 = \underline{47608.81 \text{ Hz}}$$



$$|G(jf_0)|_{dB} = 6.02 \text{ dB}$$

$$|G(jf_1)|_{dB} = 3.01 \text{ dB}$$

$$|G(jf_2)|_{dB} = 3.01 \text{ dB}$$